

Task1

Verilog Code:

```
module eee304_5_14 (clk, resetn, left, right, la, lb, lc, ra,
rb, rc);

    input clk,resetn,left,right;

    output la,lb,lc,ra,rb,rc;

    reg [3:1] y,Y;

    parameter [3:1] LROFF=3'b000, LA=3'b001, LB=3'b010,
LC=3'b011, RA=3'b100, RB=3'b101, RC=3'b110;

    // Define the next state combinational circuit
    always @(left,right,y)
        case(y)
            LROFF: if(left & ~right) Y=LA;
                    else if(right & ~left) Y=RA;
                    else Y=LROFF;

            LA: Y=LB;

            LB: Y=LC;

            LC: Y=LROFF;

            RA: Y=RB;

            RB: Y=RC;

            RC: Y=LROFF;

            default: Y=LROFF;

        endcase

    // Define the sequential block
    always @( negedge resetn, posedge clk)
        if(resetn == 0) y<=LROFF;

        else y<=Y;

    // Define output combinational circuit
    assign la = (y==LA) | (y==LB) | (y==LC) ;
    assign lb = (y==LB) | (y==LC) ;
    assign lc = (y==LC) ;
```

```

    assign ra = (y==RA) | (y==RB) | (y==RC) ;


    assign rb = (y==RB) | (y==RC) ;

    assign rc = (y==RC) ;

endmodule

```

Output Waveform:

 

Task2:

Verilog Code:

```
module stompstompclap(clk, resetn, stomp, clap, out);
    input clk,resetn,stomp,clap;
    output out;
    reg [3:1] y,Y;

    parameter [3:1] A=3'b000, B=3'b001, C=3'b010, D=3'b011,
E=3'b100, F=3'b101;

    // Define the next state combinational circuit
    always @(stomp,clap,y)
        case(y)
            A: if(stomp & ~clap) Y=B;
               else if (~stomp & clap) Y=A;
               else if (~stomp & ~clap) Y=A;
               else Y=A;//Stomp and clap are pressed
together

            B: if(stomp & ~clap) Y=C;
               else if (~stomp & clap) Y=A;
               else if (~stomp & ~clap) Y=A;
               else Y=A;

            C: if(stomp & ~clap) Y=C;
               else if (~stomp & clap) Y=D;
               else if (~stomp & ~clap) Y=A;
               else Y=A;

            D: if(stomp & ~clap) Y=E;
               else if (~stomp & clap) Y=A;
               else if (~stomp & ~clap) Y=A;
               else Y=A;

            E: if(stomp & ~clap) Y=F;
               else if (~stomp & clap) Y=A;
               else if (~stomp & ~clap) Y=A;
```

```

        else Y=A;
F: if(stomp & ~clap) Y=C;
    else if (~stomp & clap) Y=D;
    else if (~stomp & ~clap) Y=A;
    else Y=A;
default: Y=A;
endcase
// Define the sequential block
    always @(negedge resetn, posedge clk)
        if(resetn==0) y<=A;
        else y<=Y;
// Define output combinational block
    assign out= (y==D) | (y==E) | (y==F) ;

endmodule

```

Output Waveform:



Figure 1: stomp stomp clap stomp stomp clap

 


Figure 2: stomp stomp clap stomp clap



Figure 3: stomp stomp stomp clap clap stomp